

Logičke funkcije

Ukoliko se istovremeno pritisnu tipka za otvaranje iznutra (T3) i tipka za zatvaranje izvana (T2), prednost ima tipka T3.

- na položajnoj skici ucrtati senzore i izlazne uređaje,
- napisati tablicu adresa,
- nacrtati logičku shemu (FBD)

otvoreno
zatvoreno

vanjska strana vrata

O - Z

O - Z

[illegible]